

# SEU-RISCV-CPU 项目汇报

从软件到硬件的完整实现

项目名称: SEU-RISCV-CPU

作者: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

指导老师: \_\_\_\_\_

学院/专业: \_\_\_\_\_

2026 年 1 月 8 日

# 摘要

本项目实现了一个从软件到硬件的完整 RISC-V 教学型 CPU 系统，覆盖 C 语言子集编译器、BIOS 固件、五级流水线 CPU 核心、SoC 外设与 FPGA 工程。系统支持基本的算术逻辑运算、分支跳转和字长访存，具备 4×4 键盘、数码管、LED、UART、定时器、PWM、看门狗等外设控制能力，展示了从源代码、汇编到 COE 初始化文件，再到 FPGA 上运行的完整链路。本报告围绕架构设计、指令集支持、编译器与 BIOS 实现、硬件微架构、冒险处理、存储映射、外设控制以及 FPGA 工程流程展开，并给出关键代码清单与图例占位，为后续复现与扩展提供系统化文档。

**关键词：**RISC-V；流水线；编译器；BIOS；FPGA；SoC

# Abstract

This project delivers a full-stack RISC-V educational CPU system, spanning a C-subset compiler, BIOS firmware, a five-stage pipelined core, SoC peripherals, and an FPGA implementation flow. The system supports basic arithmetic/logic, branches, and word-level memory access, and integrates keypad, seven-seg display, LEDs, UART, timers, PWM, and watchdog. It demonstrates the end-to-end path from C source code to assembly, COE initialization, and FPGA execution. This report details the architecture, ISA subset, compiler/BIOS implementation, microarchitecture, hazard handling, memory mapping, peripheral controllers, and FPGA flow, with code listings and figure placeholders for future refinement.

**Keywords:** RISC-V, pipeline, compiler, BIOS, FPGA, SoC

# 目录

<b>第一章 项目背景与目标</b>	<b>1</b>
1.1 背景与意义 . . . . .	1
1.2 项目目标与交付物 . . . . .	1
1.3 设计原则与评价指标 . . . . .	2
1.4 设计约束与取舍 . . . . .	2
<b>第二章 系统总体架构与流程</b>	<b>3</b>
2.1 总体架构 . . . . .	3
2.2 目录结构 . . . . .	4
2.2.1 目录树（节选） . . . . .	4
2.3 从 C 到 FPGA 的流程 . . . . .	5
<b>第三章 指令集与执行模型</b>	<b>7</b>
3.1 RV32I 子集支持 . . . . .	7
3.2 指令格式与寄存器模型 . . . . .	7
3.3 执行模型与内存系统 . . . . .	8
3.4 汇编示例 . . . . .	8
<b>第四章 编译器设计与实现</b>	<b>10</b>
4.1 总体架构 . . . . .	10
4.2 词法与语法分析 . . . . .	10
4.3 语义分析与代码生成 . . . . .	11
4.4 汇编器与链接器 . . . . .	11
<b>第五章 BIOS 固件与软件运行时</b>	<b>12</b>
5.1 BIOS 设计目标 . . . . .	12
5.2 启动流程与 Bootloader . . . . .	12

5.3	BIOS 接口列表 (节选)	13
5.4	应用示例: 计算器	13
<b>第六章</b>	<b>软硬件协同设计</b>	<b>14</b>
6.1	协同设计目标	14
6.2	调用约定与栈帧模型	14
6.3	BIOS 系统调用表机制	14
6.4	内存布局与软件补偿	14
<b>第七章</b>	<b>CPU 微架构设计</b>	<b>16</b>
7.1	设计总览	16
7.2	数据通路与控制通路分离	16
7.3	五级流水线结构	16
7.4	取指与下一 PC 逻辑	17
7.5	译码与寄存器堆	18
7.6	执行阶段 (EX)	18
7.7	访存阶段 (MEM)	19
7.8	写回阶段 (WB)	19
7.9	流水线寄存器与阶段隔离	19
7.10	关键控制信号说明	20
7.11	模块级划分与职责	20
7.12	指令流动的周期级示例	21
7.13	不同指令类型的执行路径	21
<b>第八章</b>	<b>控制逻辑与冒险处理</b>	<b>23</b>
8.1	控制信号生成	23
8.2	数据冒险处理	23
8.3	控制冒险处理	24
<b>第九章</b>	<b>流水线性能与时序分析</b>	<b>25</b>
9.1	理想吞吐与 CPI	25
9.2	分支惩罚分析	25
9.3	Load-Use 冒险与停顿	25
9.4	时序与关键路径	25
<b>第十章</b>	<b>存储系统与总线设计</b>	<b>27</b>

10.1 IROM 与 DRAM . . . . .	27
10.2 PRAM 与 Bootloader . . . . .	27
10.3 总线桥与地址解码 . . . . .	27
10.4 MMIO 地址映射 . . . . .	28
<b>第十一章 外设控制器设计</b>	<b>30</b>
11.1 数码管 (7-Seg) . . . . .	30
11.2 4×4 矩阵键盘 . . . . .	30
11.3 LED / Switch / Button . . . . .	30
11.4 UART . . . . .	30
11.5 Timer / PWM / WDT . . . . .	31
<b>第十二章 FPGA 实现与约束</b>	<b>32</b>
12.1 Vivado 工程与时钟系统 . . . . .	32
12.2 资源利用率 (综合) . . . . .	32
12.3 时序结果 (实现) . . . . .	32
<b>第十三章 调试与验证方法论</b>	<b>34</b>
13.1 分层调试思路 . . . . .	34
13.2 可观测点设计 . . . . .	34
13.3 串口调试与日志 . . . . .	34
13.4 常见问题与定位建议 . . . . .	34
<b>第十四章 软件示例与实验验证</b>	<b>36</b>
14.1 示例程序 . . . . .	36
14.2 功能验证方法 . . . . .	36
<b>第十五章 教学实验设计与扩展</b>	<b>38</b>
15.1 实验目标与层次 . . . . .	38
15.2 推荐实验列表 . . . . .	38
15.3 实验扩展建议 . . . . .	38
<b>第十六章 总结与展望</b>	<b>40</b>
<b>附录 A 编译与运行命令速查</b>	<b>41</b>
<b>附录 B 指令集支持清单 (详细)</b>	<b>42</b>

<b>附录 C BIOS API 完整清单</b>	<b>43</b>
<b>附录 D MMIO 地址映射 (完整)</b>	<b>44</b>
<b>附录 E 核心模块原理摘要</b>	<b>45</b>
E.1 miniRV_SoC 顶层 . . . . .	45
E.2 myCPU 核心 . . . . .	46
E.3 controller 与 ALU . . . . .	47
E.4 冒险检测与流水线寄存器 . . . . .	47
E.5 Bridge 与片上互连 . . . . .	48
<b>附录 F 外设模块原理摘要</b>	<b>49</b>
F.1 数码管控制 . . . . .	49
F.2 4×4 矩阵键盘 . . . . .	49
F.3 UART . . . . .	49
F.4 Timer / PWM / WDT . . . . .	49
F.5 LED / Switch / Button . . . . .	50
<b>附录 G 编译器模块原理摘要</b>	<b>51</b>
G.1 前端：词法与语法 . . . . .	51
G.2 语义分析与符号表 . . . . .	51
G.3 代码生成与栈帧管理 . . . . .	51
G.4 汇编与链接 . . . . .	51
<b>附录 H 示例程序说明</b>	<b>53</b>
H.1 计算器 . . . . .	53
H.2 LED 波浪灯 . . . . .	53
H.3 拨码开关控制 . . . . .	53
<b>附录 I 汇编与 COE 输出结构说明</b>	<b>54</b>
I.1 汇编输出组织 . . . . .	54
I.2 COE 格式要点 . . . . .	54

# 插图

1.1	项目全栈流程示意图 . . . . .	2
2.1	miniRV SoC 顶层结构示意图 . . . . .	3
2.2	软件到硬件的流水线流程图 . . . . .	6
3.1	R/I/S/B/U/J 指令格式示意图 . . . . .	8
4.1	编译器前端与后端流程示意图 . . . . .	10
4.2	COE 输出格式示意图 . . . . .	11
5.1	BIOS 启动流程示意图 . . . . .	12
6.1	软硬件协同调用链示意图 . . . . .	15
7.1	五级流水线结构示意图 . . . . .	17
7.2	数据通路与前递示意图 . . . . .	22
8.1	冒险检测与前递控制示意图 . . . . .	24
9.1	流水线时序波形示意图 . . . . .	26
10.1	MMIO 总线与外设连接示意图 . . . . .	29
11.1	外设控制器结构示意图 . . . . .	31
12.1	开发板引脚与外设连接示意图 . . . . .	33
13.1	调试路径与观察点示意图 . . . . .	35
14.1	示例程序运行效果照片占位 . . . . .	37
15.1	教学实验流程示意图 . . . . .	39
E.1	miniRV_SoC 连接关系示意图 . . . . .	46



E.2	myCPU 内部阶段与接口示意图 . . . . .	47
E.3	流水线寄存器与冒险处理示意图 . . . . .	48
E.4	Bridge 地址译码示意图 . . . . .	48
F.1	外设控制逻辑示意图 . . . . .	50
G.1	编译器各阶段输入输出示意图 . . . . .	52

# 表格

2.1	项目目录结构与说明 . . . . .	4
3.1	支持的指令子集（与控制器实现保持一致） . . . . .	7
5.1	BIOS 接口概要 . . . . .	13
7.1	流水线寄存器关键内容（概览） . . . . .	20
7.2	控制信号与功能说明 . . . . .	20
7.3	CPU 核心模块与职责 . . . . .	21
10.1	MMIO 地址映射表 . . . . .	28
12.1	综合资源利用率（miniRV_SoC_utilization_synth.rpt） . . . . .	32
12.2	实现时序摘要（miniRV_SoC_timing_summary_routed.rpt） . . . . .	33
15.1	教学实验与目标示例 . . . . .	38
B.1	指令分类与说明 . . . . .	42
C.1	BIOS API（完整版） . . . . .	43
D.1	外设地址映射（完整） . . . . .	44
E.1	miniRV_SoC 顶层端口分组（概览） . . . . .	45
E.2	myCPU 接口分组（概览） . . . . .	46

# 第一章 项目背景与目标

## 1.1 背景与意义

RISC-V 作为开源指令集架构，具备开放、可裁剪和生态友好的特点，非常适合作为教学与研究平台。为了让学生从软件到硬件完整理解处理器系统，本项目实现了一个“可运行、可编译、可上板”的最小可用系统，涵盖编译器、运行时固件、CPU 核心与外围设备，实现了从 C 代码到 FPGA 运行的完整链路。

传统教学往往在“软件”和“硬件”之间存在较大鸿沟：软件课程侧重语言与算法，硬件课程侧重电路与时序。一个完整的端到端系统可以把这两部分连接起来，使学生真正理解“高级语言如何变成电路上的信号变化”。这正是本项目的重要意义所在。

此外，RISC-V 的开放性使得学生可以自由查看并修改指令集与实现细节，从而形成更深入的理解，而不是停留在黑盒层面。

## 1.2 项目目标与交付物

本项目的目标不仅是实现一个能执行指令的 CPU 核心，更强调全栈链路的完整性。项目交付物包括：

1. C 语言子集编译器（Rust 实现），支持词法/语法/语义分析与代码生成；
2. BIOS 固件与系统服务层，封装显示、输入、串口、计时等功能；
3. RV32I 子集五级流水线 CPU 核心与 SoC；
4. 外设控制器与 MMIO 地址映射；
5. Vivado FPGA 工程与下载流程；
6. 示例应用（计算器、LED 波浪灯、拨码开关演示）。

从教学角度看，交付物的价值不仅在于“结果可用”，更在于“过程可学”：每个子模块都可以独立讲解与实验验证，组合在一起则形成完整系统。

## 1.3 设计原则与评价指标

本项目强调“可解释、可复现、可上板”的教学价值，因此在体系结构选择与工程实现上遵循以下原则：其一，结构清晰，模块边界明确，便于课堂讲解与后续扩展；其二，软硬件协同，编译器、BIOS 与硬件接口一一对应，避免“纸上架构”；其三，实验可操作，通过有限的外设完成典型输入输出任务。

评价指标方面，除了功能正确性外，还关注以下维度：流水线是否稳定、外设访问是否一致、编译器生成的代码是否可执行、FPGA 时序与资源是否满足约束。换言之，本项目既是“能跑起来的 CPU”，也是“能讲清楚的系统”。

## 1.4 设计约束与取舍

为了保证教学可理解性与可上板性，本项目做了若干取舍：

- 指令集为 RV32I 子集，仅包含 add/sub、逻辑运算、移位、基本分支、jal/jalr 与 lw/sw；
- 采用五级流水线结构（IF/ID/EX/MEM/WB），不引入缓存与乱序执行；
- 外设通过 MMIO 访问，以轮询为主，不依赖中断；
- 编译器支持 C 子集，避免复杂语义（结构体、浮点等）。

这些约束直接影响了系统复杂度与实现成本。例如，去除乘除与浮点可显著简化 ALU 与编译器；采用轮询方式可以避免中断控制器设计，使 BIOS 更加直观；而五级流水线则在性能与可解释性之间取得平衡，既能展示流水线概念，又不至于引入过多乱序与缓存细节。



图 1.1: 项目全栈流程示意图

## 第二章 系统总体架构与流程

### 2.1 总体架构

系统分为应用层、BIOS 服务层和硬件层三部分。应用层只关注业务逻辑，通过 BIOS 提供的函数访问硬件；BIOS 通过 MMIO 与硬件交互；硬件层包含 CPU 核心、存储器与外设控制器，组成一个小型 SoC。

从信息流角度看，应用层产生“需求”，BIOS 将其转换为“标准化的硬件访问”，硬件层只需保证 MMIO 读写语义正确即可。这样的分层不仅降低应用编写门槛，也让硬件在不修改应用的前提下可持续扩展。对于教学而言，学生可以分别理解“软件调用接口”“接口映射到寄存器”“寄存器驱动硬件”的完整链路。

从控制流角度看，CPU 负责执行指令序列，BIOS 则提供一组最小系统调用，使得应用逻辑不需要直接操作地址与位宽细节。该模式类似于“微型操作系统 + 裸机驱动”的混合模型，既保留了裸机可控性，又提供了友好的编程抽象。

**miniRV SoC 顶层结构示意图**

(此处放置图示，占位)

图 2.1: miniRV SoC 顶层结构示意图

## 2.2 目录结构

### 2.2.1 目录树（节选）

为了便于上手与定位问题，仓库目录遵循“工具链—示例—硬件工程”三大块的组织方式。编译器源码集中在 `src/`，硬件工程位于 `rvTest/`，示例程序在 `examples/`。输出产物（汇编、COE）统一放入 `output/`，方便与 Vivado 工程衔接。

对于第一次接触的读者，建议从 `QuickStart.md` 入手完成上板流程，再回到 `README.md` 阅读架构说明，最后进入 `src/` 与 `rvTest/` 深入细节。

```
1 SEU-RISCV-CPU/
2   Cargo.toml
3   README.md
4   QuickStart.md
5   build.sh
6   src/
7       main.rs
8       lexer.rs
9       parser.rs
10      codegen.rs
11      assembler/
12      linker/
13  examples/
14      bios_v2.c
15      calculator_v2.c
16      sw_led_demo.c
17      led_wave.c
18  output/
19      calc_v2.s
20      calc_v2.coe
21  rvTest/
22      rvTest.srcs/
23  zeus_ide/
```

Listing 2.1: 项目目录树（节选）

表 2.1: 项目目录结构与说明

路径	说明
src/	编译器核心代码，包含词法、语法、语义分析、代码生成、汇编与链接。

续下页

路径	说明
examples/	BIOS 与应用示例源代码（计算器、LED、拨码开关等）。
output/	编译生成的汇编和 COE 文件示例。
rvTest/	Vivado 硬件工程与 RTL 源码（CPU 核心、外设、顶层）。
zeus_ide/	可选的编译器 IDE（Electron）。
QuickStart.md	从 C 到 FPGA 的快速上手指南。
README.md	详细项目文档与架构说明。

## 2.3 从 C 到 FPGA 的流程

编译与部署遵循以下流程。该流程体现了“从高级语言到硬件执行”的完整链路，每一步都会产生可验证的中间结果（汇编、COE、比特流），便于定位问题。

1. 编译 Rust 编译器；
2. 将 BIOS 与应用程序链接，生成 RISC-V 汇编；
3. 汇编与链接生成 COE 初始化文件；
4. 将 COE 文件拷贝至 Vivado 工程；
5. 综合、实现并生成比特流；
6. 下载至 FPGA 开发板运行。

其中，BIOS 与应用在源级链接，保证统一的入口与调用约定；而 COE 文件则是 Vivado 初始化 IROM/PRAM 的标准格式，使软件内容以“硬件可读”的方式进入 FPGA。

```
1 # 编译编译器
2 cargo build --release
3
4 # 编译 BIOS + 应用，生成汇编与 COE
5 ./target/release/riscv_compiler examples/bios_v2.c examples/
   calculator_v2.c -o output/calc_v2
6
7 # 拷贝 COE 到 Vivado 工程
8 cp output/calc_v2.coe rvTest/rvTest.ip_user_files/mem_init_files/
   program.coe
```

Listing 2.2: 编译器与示例程序的基本使用

为保证流程可靠，建议在每一步进行最小验证：检查汇编是否生成、COE 条目数是否符合预期、Vivado 是否成功读取初始化文件，从而缩小错误定位范围。



图 2.2: 软件到硬件的流水线流程图



## 第三章 指令集与执行模型

### 3.1 RV32I 子集支持

CPU 核心实现了 RV32I 的一个可运行子集。指令选择以教学与实验为目标，覆盖算术逻辑、立即数、分支跳转与字长访存。编译器保证只产生硬件支持的指令。

子集的选择遵循“最小可用”原则：优先支持能够构成控制流与数据流的指令组合，使得常见的 C 语句（赋值、分支、循环、函数调用）能够被正确翻译与执行。这样即使指令数量不多，也可以覆盖较完整的编程实践。

表 3.1: 支持的指令子集（与控制器实现保持一致）

类别	指令
算术逻辑（R 型）	add, sub, and, or, xor, sll, srl, sra
立即数运算（I 型）	addi, andi, ori, xori, slli, srli, srli
访存	lw, sw
分支跳转	beq, bne, blt, bge, jal, jalr
其他	lui

### 3.2 指令格式与寄存器模型

指令遵循 R/I/S/B/U/J 六种基本格式，立即数在译码阶段进行符号扩展。寄存器文件为 32 个 32 位通用寄存器（x0 固定为 0），以同步写入、组合读取的方式实现。

从硬件实现角度看，指令格式的核心差异集中在立即数的拼接方式与寄存器字段的位置。通过统一的译码逻辑与符号扩展模块（SEXT），可以将不同格式的立即数转化为 32 位有符号数，供 ALU 或 NPC 使用。寄存器模型遵循 RISC-V 约定：x0 永远为 0，有利于零常数使用与简化硬件。

在调用约定上，系统采用简化的寄存器传参与栈帧机制，保证函数调用与返回路径清晰可控。这一设计同时考虑了教学可解释性与编译器实现难度。

### R/I/S/B/U/J 指令格式示意图

(此处放置图示, 占位)

图 3.1: R/I/S/B/U/J 指令格式示意图

## 3.3 执行模型与内存系统

处理器采用小端序, 字长为 32 位。内存访问以字为单位, lw/sw 为核心数据访问指令。MMIO 地址空间映射外设寄存器, BIOS 通过内存读写实现硬件访问。

需要强调的是, 本设计并未实现字节/半字访存, 因此编译器在生成访存指令时以 32 位对齐为基本假设。对齐策略简化了存储器接口与数据通路, 但也限制了可支持的数据结构类型。这样的取舍有助于教学理解, 同时避免引入复杂的字节选通与对齐异常逻辑。

MMIO 的设计使得外设与内存共享统一的访问语义: 软件层面只需读写地址, 硬件层面通过 Bridge 完成译码与路由。这样既能保留“内存读写即外设控制”的直观性, 又能保持 CPU 核心对外设的透明性。

## 3.4 汇编示例

下面给出编译器生成的 RISC-V 汇编片段, 用于说明启动初始化与外设映射访问的基本结构 (示意, 不完整):

```
1 .text
2 _start:
3     lui sp, 0x00008           # 初始化栈指针
4     addi sp, sp, -4
5     lui t0, 0xFFFFF          # 外设基址
6     addi t0, t0, -1024
7     sw a0, 0(t0)              # 向外设写入
8     lw a1, 0(t0)              # 从外设读取
```

```
jal ra, user_main
```

Listing 3.1: 汇编片段示例（示意）

该片段展示了两个关键点：一是启动阶段需要初始化栈指针，以保证函数调用可用；二是外设访问仅依赖内存读写指令，通过外设基址完成读写操作。应用层与 BIOS 通过这种机制完成“软件到硬件”的桥接。

## 第四章 编译器设计与实现

### 4.1 总体架构

编译器以 Rust 实现，流程为：词法分析 → 语法分析 → 语义分析 → 代码生成 → 汇编 → 链接 → COE 输出。整体目标是将 C 子集转换为 RV32I 汇编，并完成简化的链接与内存布局。

这一流程被刻意设计为“透明可观测”：每一阶段都有可输出的中间结果（Token、AST、汇编文本），便于教学演示与调试。相比于黑盒式的编译器，本项目更强调可追踪性与可解释性。

#### 编译器前端与后端流程示意图

（此处放置图示，占位）

图 4.1: 编译器前端与后端流程示意图

### 4.2 词法与语法分析

词法分析将源码切分为 Token；语法分析构建 AST，并对表达式、语句与函数结构进行解析。为保证可用性，语法覆盖 if/while/for、函数调用与基本表达式。设计重点在于“够用且清晰”：只解析项目所需的语法结构，同时保证错误提示尽量指向具体位置。对于教学场景来说，清晰的语法错误比复杂语法覆盖更重要。

### 4.3 语义分析与代码生成

语义分析负责类型检查、符号表维护与作用域管理。代码生成根据 AST 输出 RV32I 指令序列，并处理函数调用约定、寄存器分配与简单栈帧布局。代码生成的关键是“把高级语义映射到有限指令集”。例如，乘法在硬件中未直接支持时，编译器通过调用 BIOS 软件乘法例程完成；数组与指针访问在生成阶段被转化为基址加偏移的访存指令。栈帧采用固定大小分配，降低了寄存器分配与栈布局的实现复杂度。

同时，为适配硬件的存储器时序，编译器在必要位置插入空操作（如 store 后的 load），避免出现简单的访存冒险。这体现了软硬协同的设计思想：硬件简化，软件补偿。

### 4.4 汇编器与链接器

汇编器负责将汇编文本转换为 ELF 结构；链接器根据段布局对符号进行重定位，并输出最终的 COE 文件。链接器将 .text 段放置在 0x0000\_0000 起始地址，并确保数据段不与 MMIO 冲突。由于目标环境是 FPGA 上的初始化存储器，链接器在布局阶段以“简单可控”为目标：段连续排列、按字对齐、地址范围可预测。这样既便于调试，也方便教学解释内存布局。



图 4.2: COE 输出格式示意图

# 第五章 BIOS 固件与软件运行时

## 5.1 BIOS 设计目标

BIOS 负责提供硬件抽象层，将 MMIO 细节封装为简单函数接口，应用程序仅需调用 BIOS 函数即可实现显示、输入、串口通信与外设控制。

BIOS 的核心价值在于“统一接口”。对于应用开发者而言，只需理解函数语义，而不必关心地址映射与寄存器位定义；对于硬件开发者而言，只需保证寄存器语义一致即可。这种分离显著降低了应用编写门槛，也提高了系统可维护性。

## 5.2 启动流程与 Bootloader

系统上电后，BIOS 负责初始化栈指针、外设自检，并根据拨码开关选择进入用户程序或 UART Bootloader。Bootloader 允许通过串口下载新程序并写入指定存储区域。

启动流程中包含的外设自检（如 LED/数码管点亮与键盘检测）不仅用于确认硬件连接，也为后续实验提供可靠的“已知正常”基线。Bootloader 的存在使得程序更新无需重新综合工程，提升了迭代效率。

### BIOS 启动流程示意图

（此处放置图示，占位）

图 5.1: BIOS 启动流程示意图

### 5.3  BIOS 接口列表（节选）

BIOS 接口可按功能划分为显示类（数码管）、输入类（键盘、按钮、拨码开关）、通信类（UART）、音频类（PWM/蜂鸣器）以及系统维护类（看门狗）。接口数量并不追求全面，而是覆盖教学实验常见需求。

表 5.1: BIOS 接口概要

函数	参数	返回值	说明
bios_display_bcd	int	void	数码管显示（支持负数）
bios_key_read	-	int	读取键盘（无按键返回 -1）
bios_led_write	int	void	写 24 位 LED
bios_uart_putc	char	void	发送单字符
bios_uart_puts	char*	void	发送字符串
bios_uart_getc	-	char	阻塞接收字符
bios_buzzer_set	int	void	设置 PWM 频率并开启
bios_sw_read	-	int	读取拨码开关状态
bios_btn_read	-	int	读取按钮状态
bios_wdt_feed	-	void	看门狗喂狗

### 5.4  应用示例：计算器

应用程序只需实现 `main()`，通过 BIOS 函数完成输入与显示，逻辑集中在按键解析与算术运算。

计算器示例体现了“输入—处理—输出”的典型嵌入式闭环：输入来自 4×4 键盘，处理在 CPU 内完成，输出显示在数码管。该示例既能验证键盘扫描与数码管显示功能，也能验证基础算术运算的正确性。

```
1 if (key == 10) { op = 1; input_mode = 2; }
2 if (key == 11) { op = 2; input_mode = 2; }
3 if (key == 12) { op = 3; input_mode = 2; }
4
5 if (key == 13) {
6     if (op == 1) { result = num1 + num2; }
7     if (op == 2) { result = num1 - num2; }
8     if (op == 3) { result = bios_multiply(num1, num2); }
9     bios_display_bcd(result);
10 }
```

Listing 5.1: 计算器应用片段（calculator\_v2.c）

## 第六章 软硬件协同设计

### 6.1 协同设计目标

本项目的协同设计目标是“硬件尽量简单，软件适度补偿”。硬件侧保持指令集与数据通路的最小可用，实现清晰可讲的微架构；软件侧通过 BIOS 与编译器完成必要的功能补足，例如软件乘法、外设抽象与必要的延迟插入。

这种协同思路可以显著降低硬件实现复杂度，同时保证应用层仍能使用接近 C 的开发方式。对教学而言，它帮助学生理解“硬件能力有限时，软件如何承担补偿责任”。

### 6.2 调用约定与栈帧模型

调用约定采用简化版：参数优先使用寄存器传递，返回值保存在 `a0`，返回地址保存在 `ra`。为保持行为可预测，函数进入时分配固定大小栈帧并保存返回地址，函数退出时恢复。

固定栈帧虽然牺牲了一定的空间效率，但换来更清晰的控制流与更易观察的栈指针变化，便于实验与调试。

### 6.3 BIOS 系统调用表机制

BIOS 提供系统调用表，编译器在生成对 BIOS 函数的调用时，会将函数名映射为表项索引，再通过间接跳转完成调用。这样可以避免在应用代码中硬编码具体的 BIOS 地址，提升可维护性与扩展性。

从原理上看，这一机制类似于“动态链接表”，将应用与 BIOS 解耦，使得 BIOS 版本迭代时应用无需重新适配地址映射。

### 6.4 内存布局与软件补偿

编译器与链接器共同决定内存布局：`.text` 段从固定地址开始连续摆放，数据段与栈段保持明确边界，避免与 MMIO 地址冲突。由于硬件未实现完整的访存冒险处理，编译器在必要位置插入空操作，保证访存时序安全。





图 6.1: 软硬件协同调用链示意图

# 第七章 CPU 微架构设计

## 7.1 设计总览

本 CPU 以 RV32I 子集为目标，采用五级流水线结构，强调“结构清晰、信号明确、可教学复现”。微架构的核心思想是将指令执行过程拆分为若干阶段，每个阶段只完成相对单一的职责，从而降低组合逻辑复杂度并提高整体吞吐率。

为了保证可解释性，本设计避免引入缓存、乱序执行与分支预测等复杂机制。这样做的代价是性能上不追求极限，但可以换来“每条指令的执行路径都可被完整描述”的教学价值。

## 7.2 数据通路与控制通路分离

数据通路负责“数据的流动与运算”，控制通路负责“路径选择与时序调度”。在本设计中，数据通路由 PC/NPC、寄存器堆、SEXT、ALU、流水线寄存器、存储器接口等模块构成；控制通路由控制器与冒险检测逻辑构成。

控制信号在译码阶段生成，并通过流水线寄存器传递到后续阶段。典型控制信号包括：npc\_op（下一 PC 选择）、alu\_op（ALU 运算类型）、alub\_sel（第二操作数选择）、rf\_we（寄存器写使能）、rf\_wsel（写回数据选择）、ram\_we（访存写使能）等。控制通路与数据通路的分离，使得结构更易理解，扩展也更直接。

## 7.3 五级流水线结构

CPU 采用经典五级流水线：取指（IF）、译码（ID）、执行（EX）、访存（MEM）、写回（WB）。通过流水线寄存器实现阶段隔离，提高吞吐率。

五级流水线的价值在于让“多个指令并行推进”。每个周期不同指令处于不同阶段，从而提升平均吞吐率。对于教学而言，这种结构也便于拆解指令执行过程，使学生明确“取指—译码—执行—访存—写回”的因果关系。

阶段划分遵循“逻辑均衡”的原则：IF 负责取指与 PC 更新，ID 负责译码与寄存器读取，EX 负责计算与分支判断，MEM 负责数据访问，WB 负责结果写回。这样每个阶段的组合逻辑深度相对均衡，更容易满足 FPGA 时序约束。

由于系统未引入缓存，IF 与 MEM 直接访问片上存储器或外设。其优点是行为可预测、调试方便；缺点是访存延迟无法隐藏，需要通过流水线控制与编译器策略保证正确性。



图 7.1: 五级流水线结构示意图

## 7.4 取指与下一 PC 逻辑

PC 模块保存当前指令地址，NPC 模块根据分支、跳转或顺序执行计算下一 PC。分支在 EX 阶段确定，控制冒险通过冲刷流水线寄存器解决。

IF 阶段除了取指外，还承担基本的对齐与地址更新工作。NPC 逻辑综合了顺序执行 ( $PC+4$ ) 与跳转/分支目标，保证指令流的连续性。由于分支结果在 EX 阶段才能确定，因此需要在前级保留“可能错误”的指令，并在确定后冲刷。

从时序上看，PC 在时钟上升沿更新；当检测到数据冒险需要停顿时，PC 保持不变；当控制冒险确认需要跳转时，PC 直接加载 NPC 计算结果，从而“纠正”指令流。该行为保证了取指阶段与冒险控制之间的正确协同。

NPC 的计算包含三类路径：顺序执行 ( $PC+4$ )、分支/跳转目标 ( $PC+offset$ ) 以及寄存器间接跳转 ( $rs+imm$ )。在本设计中，分支与 J 类指令的目标使用  $pc+offset-8$  进行修正，用于补偿流水线中已取的两条指令；而 JALR 的目标地址直接来自  $rs\_imm$  的计算结果。

复位时，PC 初始化为 0（调试模式下可能采用特殊初值以对齐  $PC+4$  逻辑），确保第一条指令从 IROM 起始地址获取。 $PC+4$  既用于顺序取指，也作为 JAL/JALR 的返回地址写回，因此在 IF 阶段被提前计算并随流水线传递。

指令获取支持 IROM 与 PRAM 两个来源，通过选择信号决定“从哪一块存储器取指”。IROM 用于固化程序，PRAM 用于 Bootloader 下载后就地执行。这种双源取指机制既保证了系统启动的稳定性，又提供了快速更新程序的灵活性。

在实现上, PC 作为字节地址使用, 指令存储器则以“字”为单位寻址, 因此实际取指地址采用 pc[15:2] 或 pc[13:2] 的截取方式。高位地址 pc[31:16] 用于区分 IROM 与 PRAM 的取指区域, 这使得 BIOS 与用户程序可以天然分区。

### 7.4.1 PC/NPC 实现片段与解释

PC 模块体现了“停顿优先于顺序推进、控制冒险优先于数据冒险”的策略: 当检测到控制冒险时, PC 直接更新为 NPC; 当检测到数据冒险时, PC 保持不变; 否则按 NPC 正常更新。

```

1 always @(posedge clk or posedge rst) begin
2     if (rst) pc <= 32'b0;
3     else if (control_hazard) pc <= npc;
4     else if (data_hazard) pc <= pc;
5     else pc <= npc;
6 end

```

Listing 7.1: PC 更新逻辑 (节选)

NPC 逻辑负责给出“下一条指令地址”。顺序执行取 PC+4, 分支/跳转取 PC+offset, 寄存器间接跳转取寄存器值。在本设计中采用 pc+offset-8 的修正项, 用于补偿流水线中已取的两条指令。

```

1 always @(*) begin
2     if (npc_op == NPC_JMPR) npc = rs_imm;
3     else if (npc_op == NPC_JMP) npc = pc + offset - 8;
4     else if (npc_op == NPC_BEQ && br == 0) npc = pc + offset - 8;
5     else if (npc_op == NPC_BNE && br != 0) npc = pc + offset - 8;
6     else npc = pc + 4;
7 end

```

Listing 7.2: NPC 计算逻辑 (节选)

### 7.4.2 IF/ID 与 ID/EX 寄存器片段

流水线寄存器需要支持“暂停”和“冲刷”: 暂停用于数据冒险, 冲刷用于控制冒险。以下片段展示了 IF/ID 与 ID/EX 在冒险发生时的处理方式。

```

1 always @(posedge clk or posedge rst) begin
2     if (rst) ID_inst <= 32'b0;
3     else if (control_hazard) ID_inst <= 32'b0;
4     else if (data_hazard) ID_inst <= ID_inst;
5     else ID_inst <= IF_inst;
6 end

```

Listing 7.3: IF/ID 暂停与冲刷（节选）

ID/EX 对控制信号与操作数做同样的处理，确保气泡被插入到 EX 阶段。

```

1 always @(posedge clk or posedge rst) begin
2     if (rst) EX_rf_we <= 1'b0;
3     else if (control_hazard | data_hazard) EX_rf_we <= 1'b0;
4     else EX_rf_we <= ID_rf_we;
5 end

```

Listing 7.4: ID/EX 气泡插入（节选）

## 7.5 译码与寄存器堆

译码阶段解析 opcode 与 funct 字段，生成控制信号；寄存器堆支持同步写入与组合读取，满足流水线并行读取需求。

ID 阶段的关键在于把“指令位域”转换为“控制信号”。控制器根据 opcode/-funct3/funct7 组合判断指令类型，并生成 ALU 操作、写回选择、立即数扩展类型等控制信号。寄存器堆的双读单写结构为执行阶段提供操作数，同时写回阶段在同一周期完成寄存器更新。

译码阶段还包含立即数生成 (SEXT) 逻辑。不同指令类型 (I/S/B/U/J) 具有不同的立即数字段拼接方式，SEXT 会根据 sext\_op 选择拼接规则并进行符号扩展。对于分支与跳转指令，立即数的最低位固定为 0，以满足指令对齐要求。

指令字段拆解遵循 RV32I 规范：opcode 位于 inst[6:0]，rd 位于 inst[11:7]，funct3 位于 inst[14:12]，rs1 位于 inst[19:15]，rs2 位于 inst[24:20]，funct7 位于 inst[31:25]。控制器与 SEXT 都基于这些字段生成后续控制与数据路径。

寄存器堆遵循 RISC-V 约定：x0 固定为 0，读操作为组合逻辑，写操作在时钟沿更新。ID 阶段会根据指令类型判断是否需要读取源寄存器，读使能 (rf\_re) 既用于节省无用读操作，也为冒险检测提供依据。

译码还会确定目的寄存器 rd 与是否写回。例如分支与存储指令不写回，因此 rf\_we 被置 0；而加载、算术与跳转类指令需要写回，写回来源由 rf\_wsel 指定。这样做使得“写回路径”在译码阶段就被确定，并在流水线中保持一致。

此外，ID 阶段输出的源寄存器编号、目的寄存器编号与读使能信号会被送入数据冒险检测模块，用于决定是否需要前递或停顿。通过这种“译码与冒险协作”的方式，流水线在保持高吞吐的同时避免数据错误。

### 7.5.1 立即数扩展示意代码

SEXT 模块根据指令类型拼接并扩展立即数，以下片段展示了不同格式的拼接方式 (节选):

```

1 assign ext = (sext_op == SEXT_I) ? {{20{sgn}}}, din[24:13]} :
2           (sext_op == SEXT_S) ? {{20{sgn}}}, din[24:18], din[4:0]}
3           :
4           (sext_op == SEXT_B) ? {{19{sgn}}}, din[24], din[0], din
5           [23:18], din[4:1], 1'b0} :
6           (sext_op == SEXT_U) ? {din[24:5], 12'b0} :
           (sext_op == SEXT_J) ? {{11{sgn}}}, din[24], din[12:5],
           din[13], din[23:14], 1'b0} :
           32'b0;
```

Listing 7.5: SEXT 立即数扩展 (节选)

## 7.6 执行阶段 (EX)

执行阶段由 ALU 作为核心运算单元，完成算术逻辑运算、地址计算与分支比较。ALU 的两个操作数来自寄存器堆读出值与立即数扩展值，通过 `alub_sel` 选择第二操作数来源。运算结果 `alu_c` 与分支标志 `br` 被送入后续阶段。

对于算术逻辑指令，EX 直接产生最终结果；对于访存指令，EX 计算有效地址 (`rs1 + imm`)；对于分支指令，EX 基于减法比较结果产生分支条件标志；对于 JAL/JALR，EX 阶段计算跳转目标或相关控制信号，PC+4 作为返回地址在后续阶段写回。

分支判断依赖 ALU 的比较标志。ALU 在执行减法时同时产生比较结果：相等、符号小于或符号大于。控制冒险检测逻辑依据该标志与分支类型 (BEQ/BNE/BLT/BGE) 决定是否跳转，从而形成“算术比较—控制决策”的闭环。

移位指令采用低 5 位作为移位量，这与 RV32I 指令规范一致。算术右移采用符号扩展，保证负数右移语义正确。

### 7.6.1 ALU 运算与分支标志片段

ALU 的核心是运算选择与比较标志生成。运算结果用于写回或访存地址，比较标志用于分支判断。

```

1 B = (alub_sel == ALU_Data_Imm) ? imm : rs2;
2 case (alu_op)
3   ALU_ADD: C_tmp = A + B;
4   ALU_SUB: C_tmp = A - B;
5   ALU_AND: C_tmp = A & B;
6   ALU_OR : C_tmp = A | B;
```

```

7   ALU_XOR: C_tmp = A ^ B;
8   ALU_SLL: C_tmp = A << B[4:0];
9   ALU_SRL: C_tmp = A >> B[4:0];
10  ALU_SRA: C_tmp = $signed(A) >>> B[4:0];
11  endcase
12
13  if (alu_op != ALU_SUB) br_tmp = 0;
14  else if ($signed(A) == $signed(B)) br_tmp = 0;
15  else if ($signed(A) < $signed(B)) br_tmp = 1;
16  else br_tmp = 2;

```

Listing 7.6: ALU 运算与比较（节选）

## 7.7 访存阶段 (MEM)

访存阶段通过 Bridge 统一访问 DRAM 或外设。若为存储指令，Bus\_we 置 1，地址来自 EX 计算结果，写数据来自寄存器第二操作数；若为加载指令，则从 Bus\_rdata 取回数据并送往写回阶段。

在外设访问时，Bridge 会将地址译码为对应外设寄存器，并返回相应读数据或执行写入动作。该机制保证了 CPU 对 DRAM 与外设的访问在语义上保持一致，软件无需区分“普通内存”与“外设寄存器”。

需要注意的是，DRAM 采用同步写入、组合读出的模型。对于紧邻的 store-load 序列，若没有适当的停顿，可能读取到旧值。为简化硬件，本项目将该类时序风险部分交由编译器处理，通过插入空操作保证数据一致性。

访存接口以 32 位数据宽度为单位，地址对齐到字边界。这样可以简化存储器接口与外设寄存器设计，但也意味着字节/半字访存不在当前硬件支持范围内。

## 7.8 写回阶段 (WB)

写回阶段根据 rf\_wsel 选择写回数据来源，常见来源包括 ALU 结果、访存结果、PC+4 或立即数扩展值（如 LUI）。写回通过 rf\_we 控制，确保对分支/存储等不需要写回的指令关闭写使能。

寄存器堆遵循 x0 恒为 0 的规则，因此即使写回逻辑给出写地址 0，也不会改变 x0 的值。这一约束简化了软件常量的使用。

从指令角度看：算术逻辑类写回 ALU 结果；加载指令写回访存数据；JAL/JALR 写回 PC+4 作为返回地址；LUI 写回扩展后的立即数。这种“写回来源与指令类型的一一对应”让控制逻辑保持直观。

## 7.9 流水线寄存器与阶段隔离

流水线寄存器用于保存阶段间的“数据与控制信号快照”，保证每条指令在流水线中独立推进。以下列出各阶段寄存器保存的关键内容（概览）：

表 7.1: 流水线寄存器关键内容（概览）

寄存器	保存内容（示例）
IF/ID	指令字、PC+4，用于后续译码与分支处理。
ID/EX	控制信号 ( <code>npc_op</code> , <code>alu_op</code> , <code>rf_we</code> 等) 与操作数 ( <code>rD1</code> , <code>rD2</code> , <code>ext</code> )。
EX/MEM	计算结果 ( <code>alu_c</code> )、写数据、写回控制信号。
MEM/WB	访存读出数据、ALU 结果、PC+4 以及写回控制信号。

当出现数据冒险时，PC 与 IF/ID 保持不变，ID/EX 被清零以插入气泡；当出现控制冒险时，IF/ID 与 ID/EX 被清零以冲刷流水线。该策略简单直观，适合教学验证。

控制冒险通常具有更高优先级：一旦确认跳转成立，必须立即修正指令流，避免错误路径提交；数据冒险则通过停顿保证依赖关系。这样的优先级安排与硬件实现保持一致，也更符合直觉。

## 7.10 关键控制信号说明

为便于理解数据通路的“选择逻辑”，下表列出主要控制信号及其功能含义：

表 7.2: 控制信号与功能说明

信号	功能说明
<code>npc_op</code>	选择下一 PC 计算方式（PC+4、分支、跳转、寄存器间接跳转）。
<code>alu_op</code>	选择 ALU 运算类型（加减与逻辑运算等）。
<code>alub_sel</code>	选择 ALU 第二操作数来源（寄存器或立即数）。
<code>sext_op</code>	选择立即数扩展格式（I/S/B/U/J）。
<code>rf_we</code>	寄存器写回使能。
<code>rf_wsel</code>	选择写回来源（ALU、访存、PC+4、SEXT）。
<code>ram_we</code>	访存写使能（store 指令）。
<code>rf_re</code>	寄存器读使能，用于冒险检测与读端口控制。



### 7.11 模块级划分与职责

CPU 内部由多个独立模块组成，模块化设计有助于分别理解各部分功能并进行单元级调试。下表列出关键模块及其职责：

表 7.3: CPU 核心模块与职责

模块	主要职责
PC	保存并更新当前指令地址，支持停顿与跳转修正。
NPC	计算下一条指令地址 (PC+4、分支/跳转目标、寄存器间接跳转)。
IF/ID	保存取指结果与 PC+4，支持冲刷与暂停。
ID/EX	保存译码后的控制信号与操作数，支持气泡插入。
EX/MEM	保存 EX 阶段计算结果与访存控制信号。
MEM/WB	保存访存结果与写回控制信号。
RF	32×32 寄存器堆，双读单写。
SEXT	立即数字段拼接与符号扩展。
ALU	算术逻辑运算与分支比较标志产生。
controllor	指令译码与控制信号生成。
Data_Hazard_Detection	检测数据相关并产生前递/停顿控制。
Control_Hazard_Detection	检测分支/跳转是否成立并触发冲刷。
Bridge	地址译码与内存/外设路由。

### 7.12 指令流动的周期级示例

以一条 add 指令为例：第 1 个周期在 IF 取指；第 2 个周期在 ID 译码与读寄存器；第 3 个周期在 EX 完成加法；第 4 个周期在 MEM 阶段“空转”通过；第 5 个周期在 WB 写回寄存器。若后续指令与其无数据相关，则可在流水线中并行推进，实现高吞吐。

若后续指令依赖 1w 的结果，则在 EX 阶段检测到 load-use 冒险，PC 与 IF/ID 被暂停一个周期，ID/EX 插入气泡。通过这一机制保证正确性，同时让学生观察到“流水线性能与相关性”的直接关系。

对于分支指令（如 beq），指令在 EX 阶段完成比较并决定是否跳转。若跳转成立，则 IF/ID 与 ID/EX 被清空，两条已取指令被丢弃，随后从目标地址重新取指。这一过程体现了控制冒险带来的流水线“清空代价”。

### 7.13 不同指令类型的执行路径

为了更直观地理解控制信号与数据通路的对应关系，可将常见指令类型的执行路径概括如下：

**R 型算术逻辑**: ID 生成 `alub_sel=reg`、`rf_wsel=ALU`、`rf_we=1`; EX 完成运算; MEM 透传; WB 写回 ALU 结果。

**I 型算术逻辑**: 与 R 型类似, 但 `alub_sel=imm`, EX 使用立即数参与运算。

**加载 (lw)**: EX 计算有效地址; MEM 读取数据; WB 选择访存结果写回; `rf_we=1`。

**存储 (sw)**: EX 计算有效地址; MEM 将寄存器数据写入存储器; WB 不写回 (`rf_we=0`)。

**分支 (beq/bne/blt/bge)**: EX 完成比较并决定是否跳转; 若跳转成立则冲刷流水线; WB 不写回。

**跳转 (jal/jalr)**: NPC 选择跳转目标; WB 写回 `PC+4` 作为返回地址; `rf_we=1`。

### 数据通路与前递示意图

(此处放置图示, 占位)

图 7.2: 数据通路与前递示意图

# 第八章 控制逻辑与冒险处理

## 8.1 控制信号生成

控制器根据 opcode/funct 组合生成控制信号，决定 ALU 运算类型、寄存器写回来源、立即数扩展方式与访存控制。

从原理上看，控制器将“指令语义”映射为“数据通路选择”。例如，同一条 add 指令需要选择寄存器作为 ALU 两个输入、在 WB 阶段选择 ALU 输出写回，而 lw 指令需要选择立即数形成访存地址并在 WB 阶段选择访存数据。该过程本质上是对多路选择器与使能信号的统一调度。

```
1 assign alu_op    = (inst_add | inst_addi | inst_sw | inst_lw |  
    inst_jalr) ? `ALU_ADD :  
2                (inst_and | inst_andi)  
    ? `ALU_AND :  
3                (inst_or  | inst_ori)  
    ? `ALU_OR  :  
4                (inst_xor | inst_xori)  
    ? `ALU_XOR :  
5                (inst_sll | inst_slli)  
    ? `ALU_SLL :  
6                (inst_srl | inst_srli)  
    ? `ALU_SRL :  
7                (inst_sra | inst_srai)  
    ? `ALU_SRA : `ALU_SUB;
```

Listing 8.1: 控制器片段 (controller.v)

## 8.2 数据冒险处理

数据冒险通过前递与停顿两种手段解决。若后续指令依赖前一条 load 的结果，流水线将插入气泡以等待数据就绪。

前递机制能够将 EX/MEM/WB 阶段的最新结果直接送回 EX 阶段，减少不必要的停顿。只有在 load-use 情况下（数据尚未从内存返回）才需要停顿。通过这种“优先前

递、必要停顿”的策略，在保持硬件复杂度可控的同时获得较高的实际吞吐率。

具体而言，数据冒险检测比较 ID 阶段的源寄存器与 EX/MEM/WB 阶段的目的寄存器，若匹配且写回使能有效，则触发前递。前递优先级通常为  $EX > MEM > WB$ ，确保使用最新结果。若 EX 阶段是加载指令（写回来源为访存数据），则即使存在匹配也无法前递数据，需要插入停顿。

在本实现中，停顿的表现：PC 与 IF/ID 寄存器保持不变，ID/EX 寄存器被清零（插入气泡），使得冒险指令延后一周期进入 EX，从而等待数据有效。

### 8.2.1 数据冒险检测与前递片段

数据冒险检测主要关注“ID 阶段源寄存器是否与前级目的寄存器冲突”。以下片段展示了 load-use 停顿条件与前递选择的基本形式：

```

1 assign data_hazard =
2   (rR1_a && EX_rf_wsel == WB_DM) ||
3   (rR2_a && EX_rf_wsel == WB_DM);
4
5 always @(*) begin
6   if (rR1_a)      new_rD1 = EX_alu_c;
7   else if (rR1_b) new_rD1 = MEM_alu_c;
8   else if (rR1_c) new_rD1 = WB_alu_c;
9   else            new_rD1 = ID_rD1;
10 end

```

Listing 8.2: 数据冒险检测与前递（节选）

## 8.3 控制冒险处理

分支/跳转指令在 EX 阶段确定，IF/ID 与 ID/EX 阶段会被冲刷，确保错误路径指令不会提交。

由于未引入分支预测，控制冒险采用“确定后清空”的方式处理。这种策略简单直观，适合教学场景；代价是分支指令会带来固定的流水线气泡，但可通过实验观察到分支指令对性能的影响，从而加深理解。

具体流程为：当 EX 阶段判断分支/跳转成立时，控制冒险信号置位，PC 立即更新为 NPC，IF/ID 与 ID/EX 清零，从而丢弃已取到的错误路径指令。该机制确保控制流正确，但会产生可观测的流水线气泡，便于分析控制冒险成本。

### 8.3.1 控制冒险检测片段

控制冒险检测通过 EX 阶段的分支标志与指令类型判断是否需要跳转，从而触发冲刷：

```
1 always @(*) begin
2     if (EX_npc_op == NPC_JMPR || EX_npc_op == NPC_JMP)
3         control_hazard = 1'b1;
4     else if ((EX_npc_op == NPC_BEQ && alu_f == 0) ||
5             (EX_npc_op == NPC_BNE && alu_f != 0) ||
6             (EX_npc_op == NPC_BLT && alu_f == 1) ||
7             (EX_npc_op == NPC_BGE && alu_f != 1))
8         control_hazard = 1'b1;
9     else
10         control_hazard = 1'b0;
11 end
```

Listing 8.3: 控制冒险检测（节选）

#### 冒险检测与前递控制示意图

（此处放置图示，占位）

图 8.1: 冒险检测与前递控制示意图

# 第九章 流水线性能与时序分析

## 9.1 理想吞吐与 CPI

在理想情况下，五级流水线能够实现每周期完成一条指令的吞吐率，此时 CPI (Cycles Per Instruction) 趋近于 1。然而实际系统中存在数据冒险与控制冒险，使得 CPI 大于 1。

可用如下近似关系理解性能：

$$\text{CPI} \approx 1 + \text{stall\_rate} + \text{branch\_rate} \times \text{branch\_penalty}$$

该公式虽然简化，但能帮助学生建立“冒险数量影响性能”的直观认识。

## 9.2 分支惩罚分析

本设计在 EX 阶段确定分支，因此在分支指令之后的若干周期可能出现气泡。若不引入分支预测，分支惩罚是固定的，这在性能上有一定代价，但结构上非常清晰，适合教学。

## 9.3 Load-Use 冒险与停顿

当指令依赖前一条 lw 的结果时，数据在 MEM 阶段才可用，必须插入一个或多个停顿周期。通过前递可以减少大部分数据冒险，但 load-use 仍然是必须停顿的典型情况。

## 9.4 时序与关键路径

关键路径通常出现在“寄存器读出—ALU 计算—结果选择—寄存器写回”的组合路径中。通过合理的流水线分段与寄存器隔离，可以在保证功能正确的前提下满足时序约束。本项目在 50MHz 下满足实现时序，适合教学板卡运行。



图 9.1: 流水线时序波形示意图

# 第十章 存储系统与总线设计

## 10.1 IROM 与 DRAM

指令存储器 IROM 与数据存储器 DRAM 使用 Xilinx 分布式存储器 IP 实现，深度为 16K words (约 64KB)。IROM 只读，DRAM 可读写。

为了简化设计，本项目将指令与数据存储器分离，形成哈佛风格的结构：指令通路 & 数据通路相互独立，便于理解流水线的取指与访存阶段。IROM 只读使得指令路径更清晰，而 DRAM 支持读写以承载变量与堆栈。

## 10.2 PRAM 与 Bootloader

项目包含 PRAM 作为可写程序区，BIOS 的 UART Bootloader 可将新程序写入该区域，实现在线更新。

PRAM 的引入降低了迭代成本。即使硬件不变，也可以通过串口快速更新程序内容，适合课程实验中的频繁修改与验证。

## 10.3 总线桥与地址解码

Bridge 模块负责将 CPU 访存地址解码为 DRAM 或外设访问请求，并将对应设备的数据返回给 CPU。

该模块是“统一访问语义”的关键：CPU 只需发出地址、读写信号与数据，而 Bridge 负责将这些请求分发至正确设备。这样，外设扩展只需在 Bridge 中新增地址范围与端口连接，而无需修改 CPU 内核。

```
1 wire access_mem = (addr[31:12] != 20'hFFFFFF);  
2 wire access_led = (addr == 32'hFFFF_FC60);  
3 wire access_keypad = (addr[31:4] == 28'hFFFF_FC1);
```

Listing 10.1: 地址解码片段 (Bridge.v)



## 10.4 MMIO 地址映射

表 10.1: MMIO 地址映射表

地址范围/地址	设备	读写	描述
0x0000_0000– 0x0000_FFFF	DRAM	R/W	数据存储器 (64KB)
0x0001_0000– 0x0001_FFFF	PRAM	R/W	程序区 (Bootloader)
0xFFFF_FC00	数码管	W	32 位 BCD 显示
0xFFFF_FC10	键盘数据	R/W	键值或 0xFFFFFFFF
0xFFFF_FC12	键盘状态	R	bit0: 按键标志
0xFFFF_FC20	定时器 0	R/W	计数器值
0xFFFF_FC24	定时器 N	R/W	重载值
0xFFFF_FC30	PWM 最大值	W	蜂鸣器频率
0xFFFF_FC34	PWM 比较值	W	占空比
0xFFFF_FC38	PWM 控制	W	bit0= 使能
0xFFFF_FC40	UART 数据	R/W	读 = 接收/写 = 发送
0xFFFF_FC44	UART 状态	R	TX 忙/RX 就绪
0xFFFF_FC48	UART 控制	W	写 bit0 清除 RX 就绪
0xFFFF_FC50	看门狗	R/W	读计数/写喂狗
0xFFFF_FC60	LED	W	24 位 LED 控制
0xFFFF_FC70	开关	R	24 位开关状态
0xFFFF_FC78	按钮	R	5 位按钮状态

MMIO 表将“地址空间”与“功能模块”建立了清晰对应关系。对应用开发者而言，读写特定地址即可驱动外设；对硬件开发者而言，只需保证对应地址的寄存器语义稳定，软件即可保持兼容。

 


图 10.1: MMIO 总线与外设连接示意图

# 第十一章 外设控制器设计

## 11.1 数码管 (7-Seg)

采用动态扫描方式驱动 8 位数码管，支持 BCD 编码显示与扩展字符。显示更新频率约 10kHz，以避免闪烁。

动态扫描的原理是“分时复用”：同一时刻只点亮一位数码管，通过快速轮询形成稳定视觉效果。其实现关键在于扫描时钟与段码译码表，既要保证刷新频率，又要保证编码一致性。

## 11.2 4×4 矩阵键盘

键盘控制器以行列扫描方式获取按键，使用同步器与去抖逻辑提高可靠性，并将按键值锁存供软件读取。

矩阵键盘具有“行列复用”的硬件优势，但也带来去抖与锁存需求。控制器通过多周期确认与锁存机制，避免机械抖动引起的多次触发，从而保证输入稳定。

## 11.3 LED / Switch / Button

LED 为 24 位写寄存器控制；Switch/Button 通过读取状态寄存器获得输入。

这类外设是最简单也最直观的 I/O 实验对象。通过写 LED 与读开关/按钮，学生可以快速验证 MMIO 读写路径是否正确，并观察硬件响应与软件逻辑之间的对应关系。

## 11.4 UART

UART 提供基本的串口通信能力，支持阻塞读写与状态寄存器查询，用于调试与 Bootloader 传输。

UART 模块的核心是波特率分频与收发状态机。其设计强调稳定性与可预测性，使得串口既可用于交互调试，也可用于 Bootloader 的程序传输。

## 11.5 Timer / PWM / WDT

Timer 以计数/重载模式运行；PWM 驱动蜂鸣器输出音调；看门狗用于系统复位与稳定性保障。

Timer 为系统提供基础的时间尺度，PWM 将“计数比较”转化为占空比信号，可用于声音或电机控制；WDT 则在系统异常时触发复位，保证“可恢复性”。这些模块共同构成系统运行的基础保障。

### 外设控制器结构示意图

（此处放置图示，占位）

图 11.1: 外设控制器结构示意图

# 第十二章 FPGA 实现与约束

## 12.1 Vivado 工程与时钟系统

硬件工程基于 Vivado 2017.4，输入时钟为 100MHz，通过 PLL 生成 CPU 时钟，默认约 50MHz。调试模式可直接使用外部时钟。

时钟规划的目标是“稳定与可控”。将输入时钟通过 PLL 分频得到较低频率，有助于满足时序约束并降低调试难度。调试模式直连外部时钟，则便于观察波形与单步追踪。

## 12.2 资源利用率（综合）

根据工程自带的综合报告，核心资源占用较低，适合教学板卡。

低资源占用意味着本设计可以运行在较小的 FPGA 器件上，也为后续扩展（如加入缓存、更多外设）预留了空间。资源统计同时提供了“设计规模”的量化指标。

表 12.1: 综合资源利用率 (miniRV\_SoC\_utilization\_synth.rpt)

资源类型	Used	Available	Util%
Slice LUTs	2286	63400	3.61
Slice Registers	2315	126800	1.83
Block RAM	0	135	0.00
DSP	0	240	0.00
BUFGCTRL	1	32	3.13
Bonded IOB	82	285	28.77

## 12.3 时序结果（实现）

实现报告显示设计满足时序约束，WNS 约 2.776ns，CPU 时钟约 50MHz。

从结果看，时序裕量为正，表明当前频率下路径延迟满足约束。对于教学项目，能稳定跑在 50MHz 即可满足实验需求，同时避免频率过高带来的不确定性。

表 12.2: 实现时序摘要 (miniRV\_SoC\_timing\_summary\_routed.rpt)

指标	数值	说明
WNS	2.776ns	Worst Negative Slack
WHS	0.067ns	Worst Hold Slack
CPU 时钟	50MHz	PLL 输出



图 12.1: 开发板引脚与外设连接示意图

# 第十三章 调试与验证方法论

## 13.1 分层调试思路

调试策略建议遵循“由下到上”的分层思路：先验证时钟与复位是否正确，再验证最简单的外设（LED/数码管），再验证输入外设（按键/开关），最后验证复杂逻辑（计算器与 UART）。这种分层方法可以快速缩小问题范围，避免在未知状态下进行复杂排查。

## 13.2 可观测点设计

在硬件侧，可通过调试写回接口观察指令提交与寄存器写回；在软件侧，可通过 UART 输出关键状态。调试信号如 `debug_wb_*` 可以帮助定位“指令是否执行、是否写回正确寄存器”的问题。

## 13.3 串口调试与日志

UART 是教学中最常见的调试手段。通过打印关键变量、寄存器值或阶段标记，能够在不依赖波形的情况下完成基本定位。配合 BIOS 的串口函数，可快速形成调试闭环。

## 13.4 常见问题与定位建议

常见问题包括：MMIO 地址不一致、栈指针初始化错误、分支目标计算错误、外设时钟未正确分频等。定位时建议优先检查“地址映射—控制信号—外设响应”三条链路，逐层验证。

 


图 13.1: 调试路径与观察点示意图



# 第十四章 软件示例与实验验证

## 14.1 示例程序

项目提供计算器、LED 波浪灯、拨码开关控制等示例，用于验证输入/输出与 BIOS API 的稳定性。

示例的设计遵循“由易到难”：先验证输出（LED/数码管），再验证输入（键盘/开关），最后验证综合逻辑（计算器）。这种渐进式的实验路径有利于快速定位问题所在。

## 14.2 功能验证方法

通过以下步骤进行验证：

1. 上板后进行 BIOS 自检（数码管、LED、键盘）；
2. 运行计算器，测试加减乘与负数显示；
3. 使用拨码开关控制 LED，验证 MMIO 读写；
4. UART 输出日志，检查串口通信稳定性。

在教学实践中，建议每个示例记录“预期现象—实际现象—可能原因”，通过对比建立对系统行为的理解。这类记录不仅帮助调试，也为后续报告撰写提供依据。



图 14.1: 示例程序运行效果照片占位

# 第十五章 教学实验设计与扩展

## 15.1 实验目标与层次

教学实验可分为“指令级验证”“外设级验证”“系统级验证”三层：指令级验证关注单条指令的执行语义，外设级验证关注 MMIO 读写路径，系统级验证则关注多模块协同与应用功能。

## 15.2 推荐实验列表

表 15.1: 教学实验与目标示例

实验名称	目标与说明
指令验证实验	验证 add/sub/branch 等指令执行正确性，观察寄存器写回结果。
LED 输出实验	通过循环移位控制 LED，验证写寄存器路径与时序效果。
键盘输入实验	读取矩阵键盘并在数码管显示，验证输入路径与扫描逻辑。
UART 调试实验	使用串口输出调试信息，验证通信可靠性与 BIOS 接口。
Bootloader 实验	通过串口下载程序到 PRAM，实现在线更新与执行。

## 15.3 实验扩展建议

在完成基础实验后，可扩展如下内容：增加新的 MMIO 外设、加入简单中断机制、实现更复杂的应用程序（如计时器驱动的时钟显示）。这些扩展不仅能锻炼硬件设计能力，也能强化软件与硬件协同的理解。



图 15.1: 教学实验流程示意图

## 第十六章 总结与展望

本项目以教学为目标，实现了从编译器到硬件的完整 RISC-V 系统。其优势在于结构清晰、模块化强、可上板验证，并提供丰富示例程序。未来可在以下方向进一步扩展：

- 扩展 RV32I 指令支持（如乘除、字节/半字访问）；
- 引入中断与异常机制；
- 增加缓存与性能优化；
- 丰富外设与图形显示模块；
- 完善 IDE 与调试工具链。

总体而言，本项目不仅展示了“指令执行”的硬件层实现，也展示了“从高级语言到硬件执行”的完整路径。通过编译器、BIOS 与外设的配合，学生可以清晰理解软硬件协同的关键概念。后续扩展可以围绕“性能优化”“可观测性提升”和“功能完整性”三条主线展开。

本附录部分提供若干“查阅型”信息，便于实验与调试时快速定位：包含编译命令速查、指令清单、BIOS API 与 MMIO 地址映射。正文已给出原理说明，附录更多用于实践操作时参考。

## 附录 A 编译与运行命令速查

```
1 # 编译编译器
2 cargo build --release
3
4 # 生成汇编与 COE
5 ./target/release/riscv_compiler examples/bios_v2.c examples/
   calculator_v2.c -o output/calc_v2
6
7 # 仅生成汇编
8 ./target/release/riscv_compiler examples/bios_v2.c examples/
   calculator_v2.c -S -o output/calc_v2.s
```

Listing A.1: 编译器与示例程序流程

## 附录 B 指令集支持清单（详细）

表 B.1: 指令分类与说明

类别	支持指令
算术/逻辑 (R 型)	add, sub, and, or, xor, sll, srl, sra
立即数 (I 型)	addi, andi, ori, xori, slli, srli, srai
访存 (字)	lw, sw
分支	beq, bne, blt, bge
跳转	jal, jalr
高位立即数	lui

## 附录 C BIOS API 完整清单

表 C.1: BIOS API (完整版)

函数	参数	返回值	说明
bios_display_bcd	int	void	数码管显示 (负号支持)
bios_key_read	-	int	读取键盘键值
bios_led_write	int	void	LED 写入
bios_multiply	int,int	int	软件乘法
bios_mul10	int	int	乘 10 运算
bios_delay	int	void	延时循环
bios_wdt_feed	-	void	看门狗喂狗
bios_uart_putc	char	void	UART 发送字符
bios_uart_puts	char*	void	UART 发送字符串
bios_uart_putnum	int	void	UART 发送十进制
bios_uart_puthex	int	void	UART 发送十六进制
bios_uart_getc	-	char	UART 接收字符
bios_uart_available	-	int	UART 是否可读
bios_buzzer_on	-	void	开启蜂鸣器
bios_buzzer_off	-	void	关闭蜂鸣器
bios_buzzer_set	int	void	设置 PWM 频率
bios_buzzer_beep	int	void	蜂鸣指定时长
bios_sw_read	-	int	读取拨码开关
bios_sw_get	int	int	读取指定拨码
bios_sw_read_high	-	int	读取高 8 位开关
bios_sw_read_mid	-	int	读取中 8 位开关
bios_sw_read_low	-	int	读取低 8 位开关
bios_btn_read	-	int	读取按钮状态
bios_btn_get	int	int	读取指定按钮
bios_btn_wait	-	int	等待任意按钮按下



## 附录 D MMIO 地址映射（完整）

表 D.1: 外设地址映射（完整）

地址	设备	读写	说明
0xFFFF_FC00	数码管	W	32 位 BCD
0xFFFF_FC10	键盘数据	R/W	键值/清除
0xFFFF_FC12	键盘状态	R	pressed 标志
0xFFFF_FC20	定时器 0	R/W	计数器
0xFFFF_FC24	定时器 N	R/W	重载值
0xFFFF_FC30	PWM 最大值	W	频率控制
0xFFFF_FC34	PWM 比较值	W	占空比控制
0xFFFF_FC38	PWM 控制	W	使能
0xFFFF_FC40	UART 数据	R/W	接收/发送
0xFFFF_FC44	UART 状态	R	TX 忙/RX 就绪
0xFFFF_FC48	UART 控制	W	清除 RX 就绪
0xFFFF_FC50	看门狗	R/W	喂狗/计数
0xFFFF_FC60	LED	W	24 位输出
0xFFFF_FC70	开关	R	24 位输入
0xFFFF_FC78	按钮	R	5 位输入

# 附录 E 核心模块原理摘要

## E.1 miniRV\_SoC 顶层

miniRV\_SoC 负责将 CPU、存储器与外设集成为完整 SoC，并完成时钟与复位的组织、总线互连与外设接口导出。该模块的设计重点是“解耦”：CPU 只与 Bridge 交互，Bridge 统一进行地址译码与外设路由，从而保持 CPU 核心的简洁性与可移植性。

在顶层设计中，时钟与复位的分发是稳定运行的关键。通过统一的复位域与时钟域，保证各模块同步启动，避免亚稳态与不一致状态。顶层还提供调试端口（可选），用于观察写回阶段的指令与寄存器写入，便于课程调试与波形分析。

表 E.1: miniRV\_SoC 顶层端口分组（概览）

端口组	代表信号	说明
时钟/复位	fpga_clk, fpga_rst	系统时钟与同步复位
显示/LED	dig_en, DN_*, led	数码管与 LED 输出
输入设备	sw, button	拨码开关与按钮输入
键盘接口	row, line	4×4 矩阵键盘行列线
串口与蜂鸣器	uart_rx,     uart_tx,     buzzer	UART 与 PWM 输出



图 E.1: miniRV\_SoC 连接关系示意图

## E.2 myCPU 核心

myCPU 是五级流水线 RV32I 子集处理器，实现取指、译码、执行、访存、写回的完整通路。其接口分为三类：指令获取 (IROM/PRAM)、数据访存 (Bridge)、以及可选的调试写回接口。通过这种划分，核心可以在不感知具体外设的情况下完成指令执行。

值得注意的是，指令获取支持 IROM 与 PRAM 两种来源，配合 Bootloader 实现“就地执行”。这种设计让程序更新更灵活，同时保持硬件结构不变。数据访问则完全通过 Bus 接口完成，CPU 不需要关心外设细节。

表 E.2: myCPU 接口分组（概览）

接口类型	代表信号	说明
取指接口	inst_addr, inst_from_irom	从 IROM 取指
PRAM 取指	inst_addr_dram, inst_from_dram	Bootloader 程序区取指
访存总线	Bus_addr, Bus_rdata, Bus_we, Bus_wdata	通过 Bridge 访问内存/外设
调试接口	debug_wb_*	写回阶段调试信号



图 E.2: myCPU 内部阶段与接口示意图

### E.3 controller 与 ALU

控制器根据 opcode/funct 字段生成控制信号, 决定下一 PC 选择、ALU 运算类型、立即数扩展方式与写回来源。ALU 负责算术逻辑运算并产生分支比较标志。二者的协同保证了“指令语义  $\rightarrow$  硬件行为”的一致性。

控制器与 ALU 的解耦, 使得“指令译码”和“运算执行”各自独立: 控制器给出操作类型与路径选择, ALU 只负责计算。这种结构既便于扩展指令, 也便于在教学中解释控制信号的作用。

### E.4 冒险检测与流水线寄存器

数据冒险通过前递与暂停解决, 控制冒险通过分支确定后冲刷流水线寄存器解决。流水线寄存器 (IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB) 是实现分阶段隔离的关键, 使不同指令在不同阶段并行执行。

冒险检测逻辑通常需要检查“目的寄存器与源寄存器”的关系, 判断是否需要前递或停顿。流水线寄存器不仅保存数据, 也保存控制信号, 保证各阶段的操作语义不被破坏。

**流水线寄存器与冒险处理示意图**

(此处放置图示，占位)

图 E.3: 流水线寄存器与冒险处理示意图

## E.5 Bridge 与片上互连

Bridge 负责地址译码，将 CPU 访问请求路由到 DRAM 或外设，同时为不同外设提供统一的读写接口。该设计将外设的地址空间解耦于 CPU，使新增外设只需扩展译码逻辑与接口连线。

此外，Bridge 会对“未命中地址”给出默认返回值，避免总线悬空。这一机制对于调试尤为重要，可快速定位非法访问或地址映射错误。

**Bridge 地址译码示意图**

(此处放置图示，占位)

图 E.4: Bridge 地址译码示意图

## 附录 F 外设模块原理摘要

### F.1 数码管控制

数码管采用动态扫描显示，将 8 位显示分时复用到多个段码与位选线上。驱动逻辑需满足稳定的刷新频率与段码映射规则，避免闪烁与鬼影。

在工程实现中，数码管控制通常包含一个位选计数器与段码译码器。通过轮询激活位选并输出相应段码，可以实现多位数字显示。BIOS 将应用的数值转换为 BCD，从而与显示逻辑对接。

### F.2 4×4 矩阵键盘

矩阵键盘通过行列轮询检测按键。控制器依次拉低行线并读取列线状态，以确定按键位置，并配合去抖与锁存逻辑提升稳定性。

为避免按键抖动导致多次触发，控制器通常采用多周期确认与稳定计数策略。按键值锁存后由软件读取，读取完成后可通过控制寄存器清除标志。

### F.3 UART

UART 模块负责串口收发。其核心是波特率分频、起始/停止位检测与收发缓冲。软件侧通过状态寄存器判断发送忙或接收就绪。

UART 的设计兼顾了“易用性”和“可视化调试”：用户可以在上位机终端直接观察输出，或通过 Bootloader 传输程序。对于教学演示，串口是最直观的调试手段之一。

### F.4 Timer / PWM / WDT

Timer 提供周期计数与重载功能，可用于延时与节拍；PWM 通过比较器输出占空比信号驱动蜂鸣器；WDT 通过计数与喂狗机制保证系统在异常时复位。

Timer 与 PWM 的组合可以实现“节拍 + 输出”类实验，例如蜂鸣器发声或 LED 闪烁。WDT 则更偏向系统可靠性演示，体现嵌入式系统的基本安全机制。

## F.5 LED / Switch / Button

LED 为写寄存器驱动，开关与按钮为读寄存器输入。该类外设强调简洁可用，方便进行基础 I/O 实验验证。

通过这些最基础的外设，学生可以建立对“硬件寄存器—软件访问”的直观认识，为理解更复杂外设打下基础。



图 F.1: 外设控制逻辑示意图

## 附录 G 编译器模块原理摘要

### G.1 前端：词法与语法

词法分析将字符流转为 Token 流，语法分析依据语法规则构建 AST。该过程的目标是将线性文本转换为结构化语法树，为后续语义检查与代码生成提供基础。

在实现上，词法阶段处理关键字、标识符、数字与运算符；语法阶段根据优先级和结合性解析表达式，并构建语句块与函数结构。这样得到的 AST 更接近语言语义，而非单纯的文本结构。

### G.2 语义分析与符号表

语义分析阶段维护符号表与作用域信息，确保变量/函数的声明与使用一致，同时完成类型检查与简单错误诊断。

符号表不仅记录变量位置，也记录类型与栈偏移，便于后续代码生成阶段直接查询。对于教学而言，这一过程可以帮助学生理解“变量名到内存位置”的映射关系。

### G.3 代码生成与栈帧管理

代码生成将 AST 映射为 RV32I 指令序列，并依据简化调用约定分配参数寄存器与栈空间。当前实现采用固定大小栈帧并保存返回地址，便于教学与调试。

固定栈帧的优势是实现简单、行为可预测，便于在波形或仿真中观察栈指针变化。虽然牺牲了部分空间效率，但更适合教学目标。

### G.4 汇编与链接

汇编器将汇编文本解析为目标格式，链接器负责段布局与重定位，最终输出 COE 文件用于 FPGA 初始化。

由于目标平台是 FPGA，本项目将“链接后的机器码”直接转换为 COE 文件，这使得软件代码可以像硬件配置一样被加载，体现“软硬一体化”的特征。





图 G.1: 编译器各阶段输入输出示意图

## 附录 H 示例程序说明

### H.1 计算器

计算器示例通过键盘输入数字与运算符，调用 BIOS 进行数码管显示与乘法运算。其核心流程为：输入解析 → 运算选择 → 结果计算 → 显示输出。

在教学实践中，该示例可用于讲解“键盘编码—软件解析—数值运算—显示编码”的完整链路，尤其适合演示系统各模块之间的协作。

### H.2 LED 波浪灯

LED 波浪灯通过移位与延时产生动态光效，验证基本输出与延时机制，适用于观察系统运行是否稳定。

该示例强调时序与视觉效果的对对应关系，便于理解“软件循环 + 硬件输出”的实时性。

### H.3 拨码开关控制

通过读取拨码开关状态并映射到 LED，实现“输入—输出”闭环验证，可用于测试 MMIO 读写正确性。

该实验同时验证了“读外设—处理—写外设”的最小闭环，适合快速排查总线与地址映射问题。

# 附录 I 汇编与 COE 输出结构说明

## I.1 汇编输出组织

汇编输出通常包含 `.text` 段指令与若干初始化伪指令。编译器负责生成函数入口、栈帧建立与返回指令，保证程序可执行。

在教学中，可以通过阅读汇编输出理解调用约定与栈帧布局，例如栈指针调整、返回地址保存与恢复等。这些内容直接体现了“高级语言语义如何落实到指令层”。

## I.2 COE 格式要点

COE 文件是 Vivado 内存初始化格式，以十六进制向量表示机器码。其核心要素是 `radix` 与 `vector` 两个字段。

COE 的优势在于“工具链友好”：Vivado 可直接读取并初始化存储器，从而在硬件层面完成软件加载。对于教学实验，COE 相当于“硬件可识别的软件镜像”。

```
1 memory_initialization_radix=16;  
2 memory_initialization_vector=  
3 00008137,  
4 00010113,  
5 FFFFF2B7,  
6 ...
```

Listing I.1: COE 文件头示意